


Assignment-7
Sambhav Kaushik | SK10 | 22220CMP023

- **Problem 1: Half Adder:**

$$S = X \oplus Y$$

$$C = XY$$

Circuit:

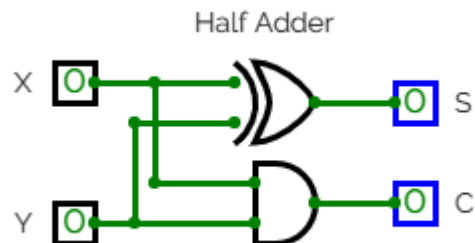


- **Problem 2: Full Adder:**

$$S = X \oplus Y \oplus Z$$

$$C = XY + YZ + XZ$$

Circuit:

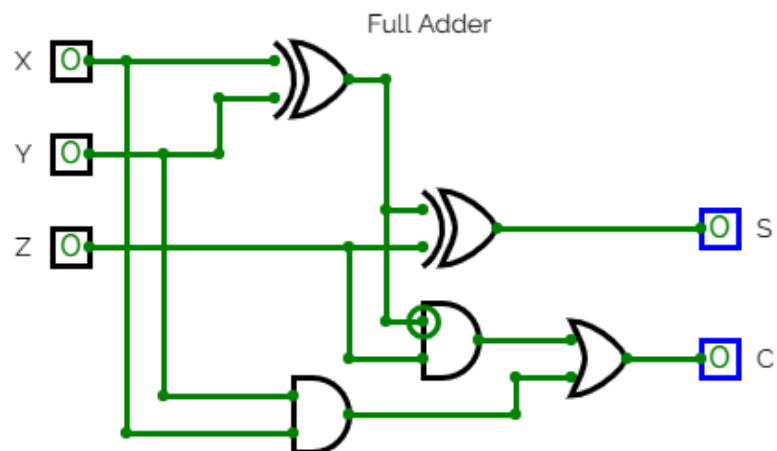


- **Problem 1: Half Subtractor:**

$$D = X \oplus Y$$

$$B = X'Y$$

Circuit:

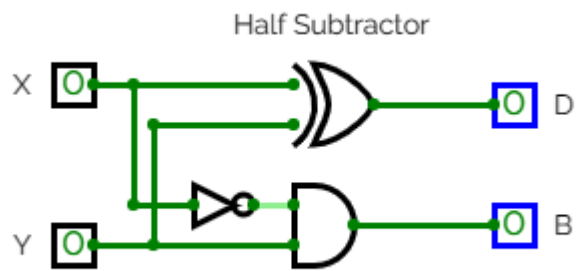


- **Problem 1:** Full Subtractor:

$$D = X \oplus Y \oplus Z$$

$$B = X'Y + X'Z + YZ$$

Circuit:

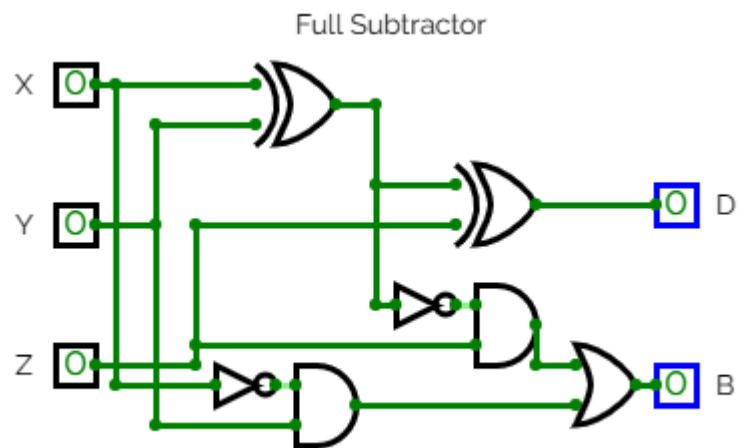


- **Problem 2:** $F(a, b, c, d) = (b'c'd' + bcd' + abcd') + d(b'cd' + a'bc'd)$

K-map	cd	00	01	11	10
ab	-	-	-	-	-
00	-	1	0	0	X
01	-	0	X	0	1
11	-	0	0	0	1
10	-	1	0	0	X

$$F(a, b, c, d) = b'd' + cd'$$


Circuit:

a 0

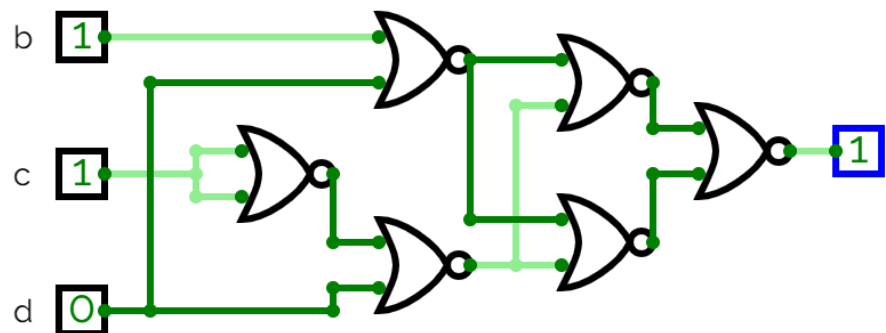

Logic Diagram using only NOR Gates

a 1

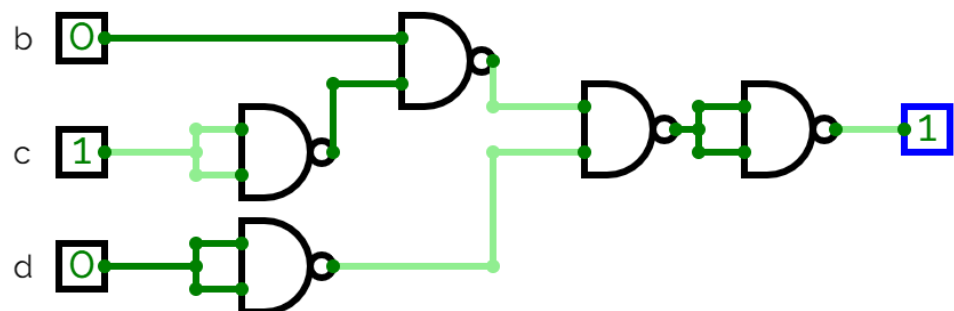

Logic Diagram using only NAND Gates