


Assignment-6
Sambhav Kaushik | SK10 | 22220CMP023

- **Problem 1:** $F(a, b, c, d) = \Sigma(0, 1, 5, 9, 13, 14, 15) + d\Sigma(3, 4, 7, 10, 11)$

| K-map | cd | 00 | 01 | 11 | 10 |
|-------|----|----|----|----|----|
| ab | - | - | - | - | - |
| 00 | - | 1 | 1 | X | 0 |
| 01 | - | X | 1 | X | 0 |
| 11 | - | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | - | 0 | 1 | X | X |

$$F(a, b, c, d) = a'c' + d + ac$$

Circuit:

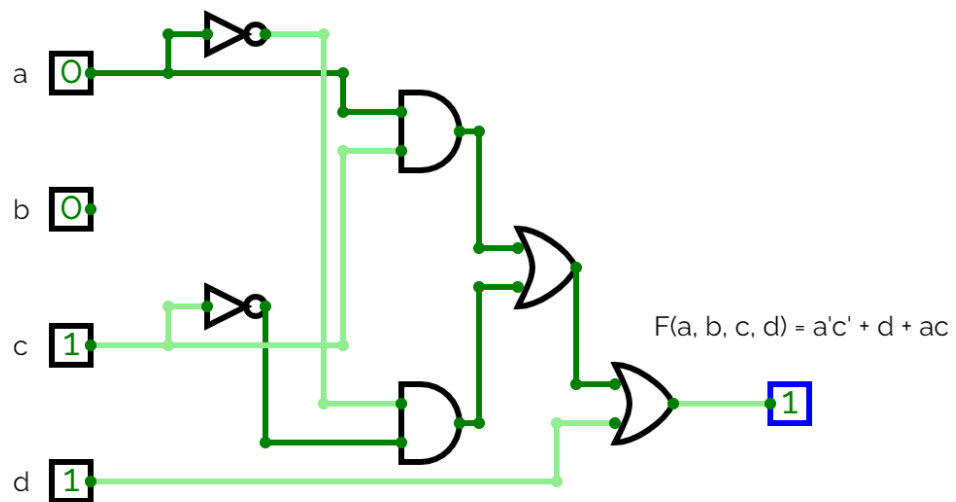


- **Problem 2:** $F(a, b, c, d) = (b'c'd' + bcd' + abcd') + d(b'cd' + a'bc'd)$


| K-map | cd | 00 | 01 | 11 | 10 |
|-------|----|----|----|----|----|
| ab | - | - | - | - | - |
| 00 | - | 1 | 0 | 0 | X |
| 01 | - | 0 | X | 0 | 1 |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | - | 1 | 0 | 0 | X |

$$F(a, b, c, d) = b'd' + cd'$$

Circuit:

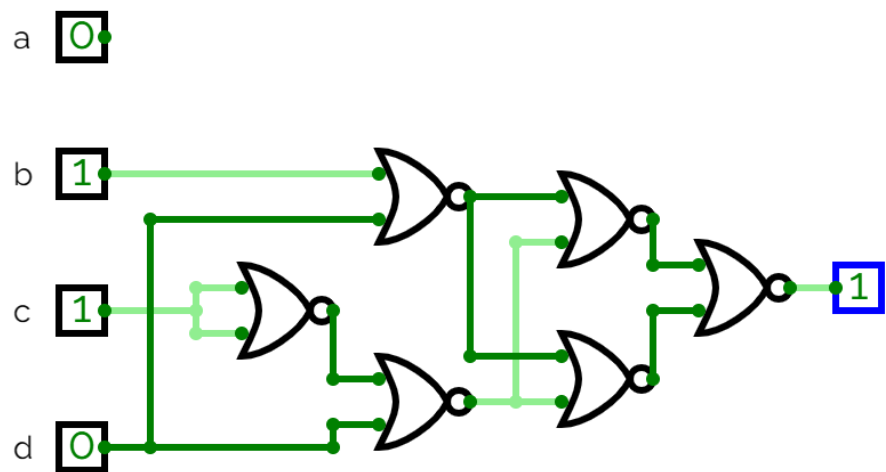

Logic Diagram using only NOR Gates

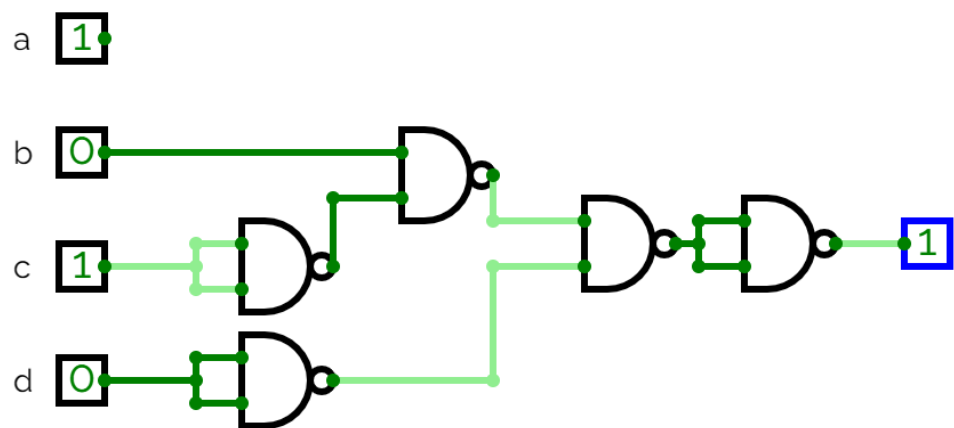

Logic Diagram using only NAND Gates